


# Laborator LD - Circuite combinationale in Verilog

---

## Porti logice elementare
 
### Poarta NOT(NU)

- iesirea sa este inversul intrarii, adica este falsa daca intrarea este adevarata si adevarata daca este falsa
- simbol:



- tabel de adevar

A	Z
0	1
1	0


- ecuatie:

$$Z = A' = \bar{A}$$
 
### Poarta AND(SI)

- iesirea sa este adevarata doar daca ambele intrari sunt adevarate

- altfel spus, iesirea sa este falsa daca oricare dintre intrari este falsa
- simbol:



- tabel de adevar:

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


- ecuatie:

$$Z = A \cdot B$$
 
## Poarta OR(SAU)

- iesirea sa este adevarata daca oricare dintre intrari este adevarata

- iesirea sa este falsa doar daca ambele intrari sunt false
- simbol:



- tabel de adevar:

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


- ecuatie:

$$Z = A + B$$
 
### Poarta XOR(SAU Exclusiv)

- iesirea sa este adevarata daca cele 2 intrari au valori de adevar diferite

- altfel spus, este o poarta SAU care este falsa si in cazul in care cele 2 intrari sunt adevarate
- simbol:



- tabel de adevar:

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ecuatie:


$$Z = A \wedge B$$

- din tabelul de adevar se observa ca:

$$Z = AB' + A'B$$
 
## Poarta NAND(SI-NU)

- se comporta ca o poarta SI a carei iesire este negata



- simbol:

- tabel de adevar:


A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ecuatie:

$$Z = \overline{AB}$$
 
## Poarta NOR(SAU-NU)

- se comporta ca o poarta SAU a carei iesire este negata



- simbol:
- tabel de adevar:

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- ecuatie:

$$Z = \overline{A + B}$$

## Module si instante in Verilog

- modulele in Verilog sunt bucati de cod ce pot fi utilizate in diverse parti ale programului
- seamana cu functiile din alte limbaje de programare
- sintaxa este urmatoarea:

```

module module_name
  (input input1, input2,
   output output1, output2)

  // module code
endmodule

```

- pentru a folosi un modul, acesta trebuie instantiat
  - atunci cand instantiem, ne aflam deja intr-un modul, pe care il numim modul parinte
  - pentru a instantia un modul trebuie sa:
    - alegem un nume pentru instanta
    - pentru fiecare semnal din modul, trebuie sa alegem un semnal din modulul parinte
  - modulele se pot conecta intre ele prin semnale de tip wire
  - de exemplu, daca o iesire a unui modul este intrare a altuia, semnalul corespunzator trebuie sa fie de tip wire
  - un semnal de tip wire este ca un fir fizic, care nu poate sa memoreze o valoare, spre deosebire de un semnal de tip reg care memoreaza o valoare pana cand aceasta este modificata

## Sumator pe 1 bit

- circuit ce primeste 2 numere pe 1 bit, si un transport/carry initial, si le calculeaza suma si eventualul transport
- rezulta urmatorul tabel de adevar:

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c_in</b>	<b>s</b>	<b>c_out</b>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1

a	b	c_in	s	c_out
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- din tabel obtinem urmatoarele ecuatii:

- $s = a'b'c_{in} + a'bc'_{in} + ab'c'_{in} + abc_{in}$

- $s = a'(b \wedge c_{in}) + a(b \wedge c_{in})'$

- $s = a \wedge b \wedge c_{in}$

- $c_{out} = a'bc_{in} + ab'c_{in} + abc'_{in} + abc_{in}$

- $c_{out} = c_{in}(a'b + ab') + ab(c'_{in} + c_{in})$


- $c_{out} = c_{in}(a \wedge b) + ab$

- din tabel se observa ca  $c_{out}$  este adevarat oricand 2 dintre intrari sunt active, deci ecuatia acestuia se poate scrie si astfel:

- $c_{out} = ab + ac_{in} + bc_{in}$

- schema:



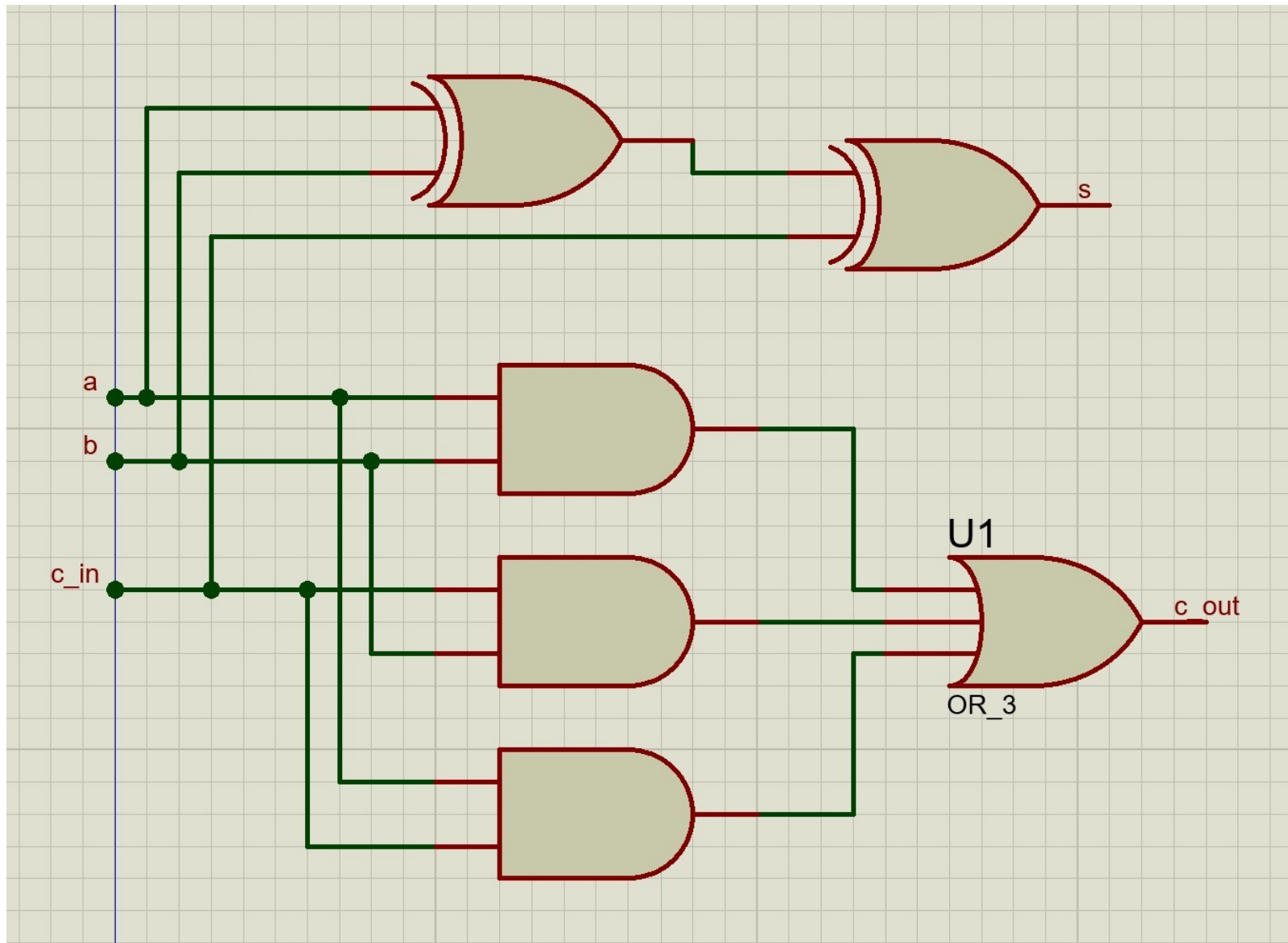

- Descriere Verilog prin flux de date:
  - foloseste instructiunea assign
    - `assign #2 x = a + b`
    - actualizeaza valoarea lui x atunci cand se modifica orice semnal din partea dreapta, adica a sau b
    - actualizarea se intampla dupa un delay, in acest caz de 2 unitati de timp

- delay-ul este necesar pentru ca pot exista glitch-uri, adica un semnal sa isi schimbe valoarea logica pentru un timp foarte scurt, fara ca aceasta schimbare sa fie dorita
  - daca delay-ul este mai mare decat "un timp foarte scurt", atunci modificarea eronata a semnalului nu se propaga la x
- ``timescale 1ns/1ps`  
`module full_adder_cell`  
`(input a, b, c_in,`  
`output s, c_out)`  
  
`assign #2 c_out = (a & b) | (a & c_in) | (b & c_in);`  
`assign #2 s = a^b^c_in;`  
`endmodule`
  - modularea prin flux de date este potrivita in acest caz deoarece cunoastem ecuatiile logice pentru cele 2 iesiri ale circuitului